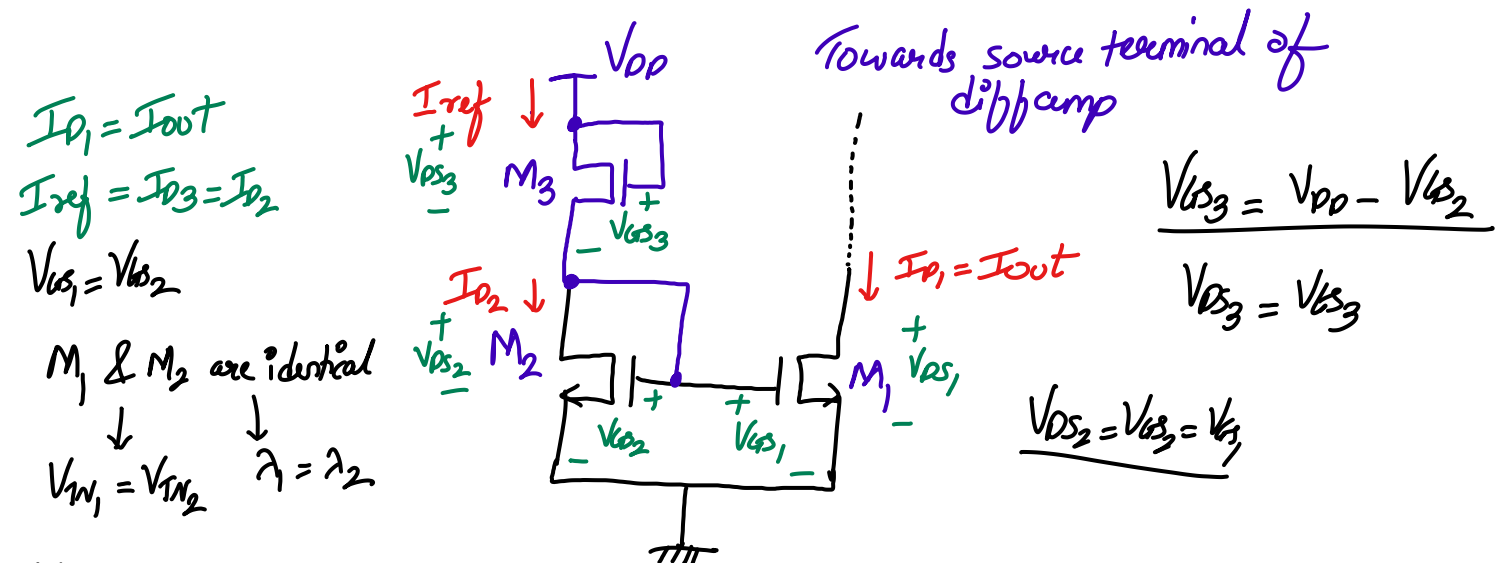


## # 3 transistor current mirror:



$$I_{out} = I_{D1} = K_{n1} (V_{gs1} - V_{th1})^2 (1 + \lambda_1 V_{ds1}) \quad (1)$$

$$I_{D2} = K_{n2} (V_{gs2} - V_{th2})^2 (1 + \lambda_2 V_{ds2}) \quad (2)$$

$$I_{D3} = I_{ref} = K_{n3} (V_{gs3} - V_{th3})^2 (1 + \lambda V_{ds3}) \quad (3)$$

$$I_{D3} = I_{ref} = K_{n3} (V_{DD} - V_{ds2} - V_{th3})^2 (1 + \lambda (V_{DD} - V_{ds2})) \quad (4)$$


$$\frac{I_{out}}{I_{ref}} = \frac{K_{n1} (V_{gs1} - V_{th1})^2 (1 + \lambda_1 V_{ds1})}{K_{n3} (V_{DD} - V_{ds2} - V_{th3})^2 (1 + \lambda (V_{DD} - V_{ds2}))} = 1 \quad (5)$$

If  $M_1$  &  $M_2$  are identical, the o/p current  $I_{out}$  exactly mirrors the drain current through  $M_2$  &  $M_3$   
 $I_{out} \approx I_{D1} \approx I_{D2}$

$$I_{out} = K_{n1} (V_{gs1} - V_{th1})^2 \quad (\lambda = 0)$$

$$I_{out} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left( \frac{W}{L} \right)_1 (V_{gs1} - V_{th1})^2$$

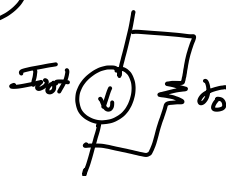
$$K_n = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L}$$



Output resistance ( $R_{out}$ ): -

↳ Refer 2 transistor current mirror's o/p resistance
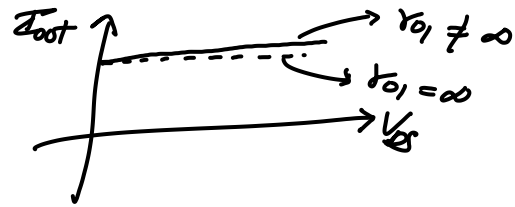
$$R_{out} = r_o = \frac{1}{\lambda_1 I_{D1}}$$



— x —











