

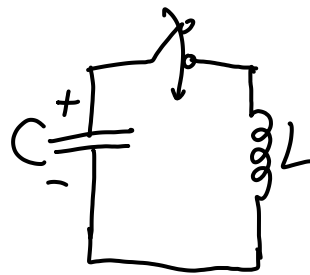


LC oscillators:

↳ Amplifier + F/b n/w
(LC tank ckt)

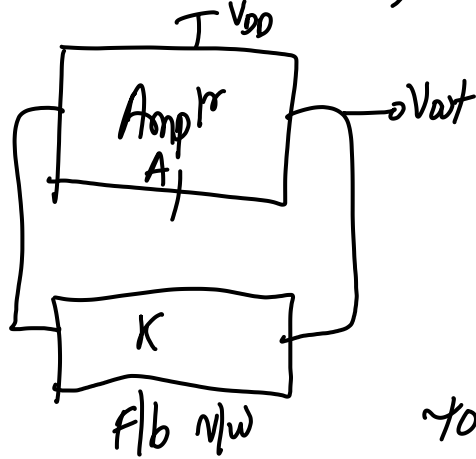


LC tank ckt

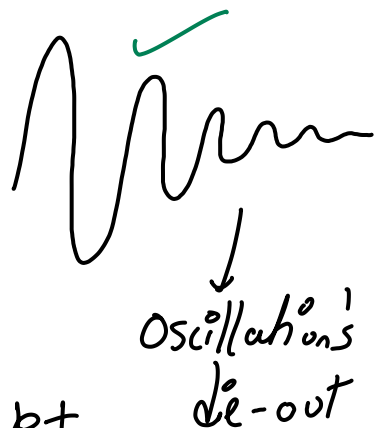

Oscillations die-out



$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

400 KHz, MHz mH μ F (High freq)

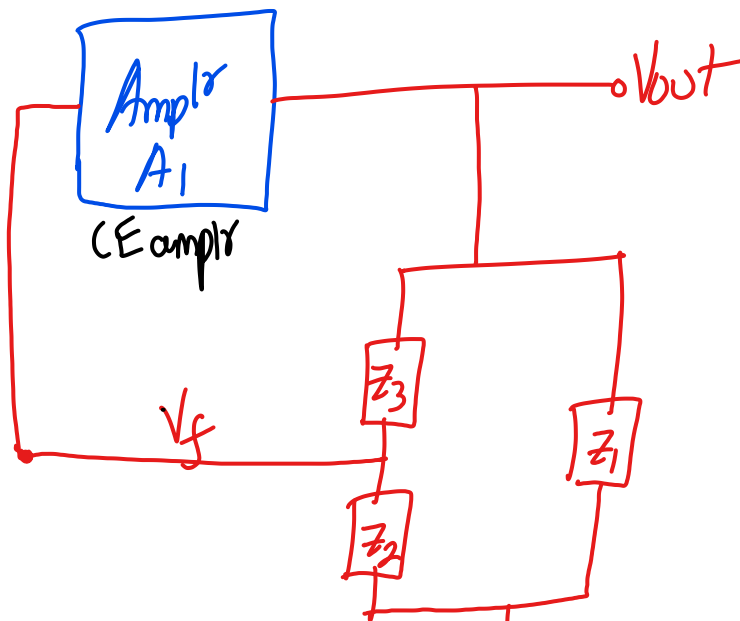

	Z₁	Z ₂	Z ₃
Hartley oscillator	L	L	C
Coleman's oscillator	C	C	L

Hartley oscillator: Amplifier

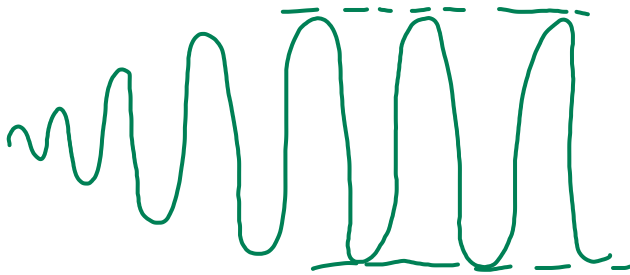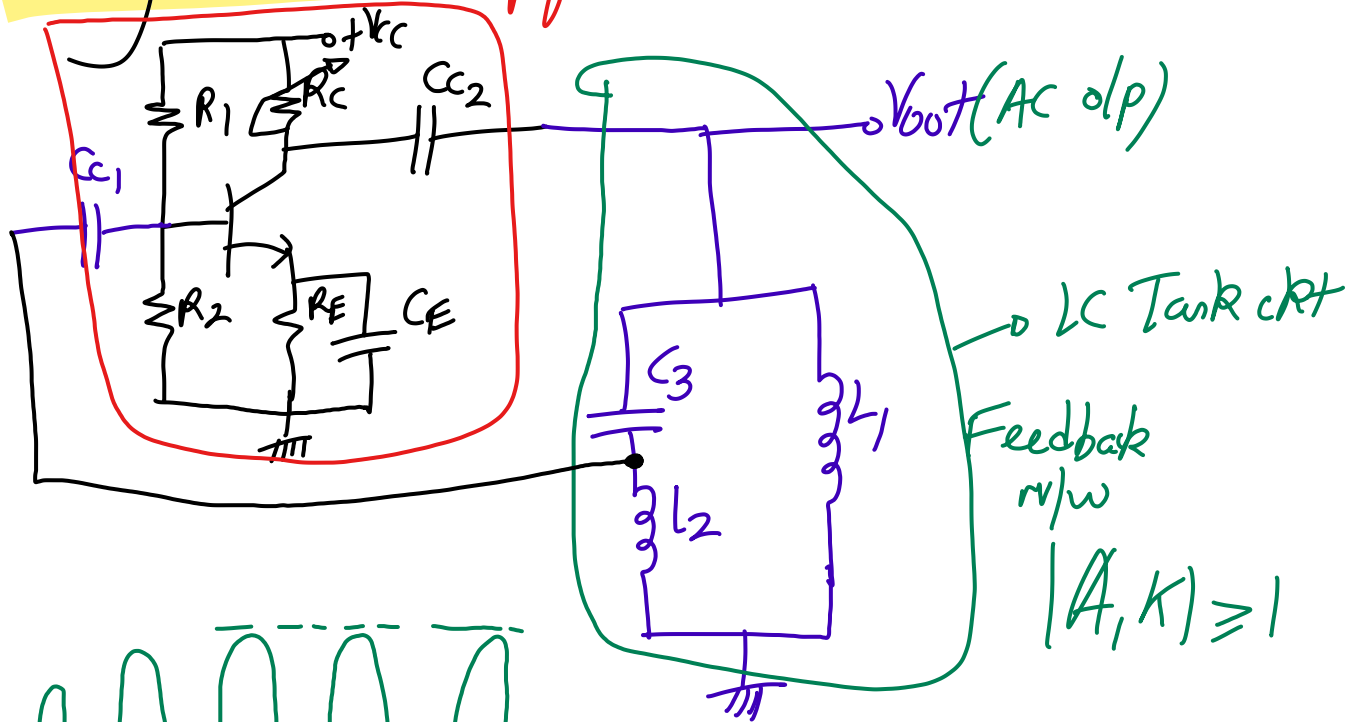

$$\frac{\text{Amplifier} - 180^\circ + \text{LC Tank ckt} - 180^\circ}{360^\circ}$$


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C_3}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

$$|A_v| = \frac{L_1}{L_2}$$

Colpitt's oscillators:

$$|A_v K| \geq 1$$

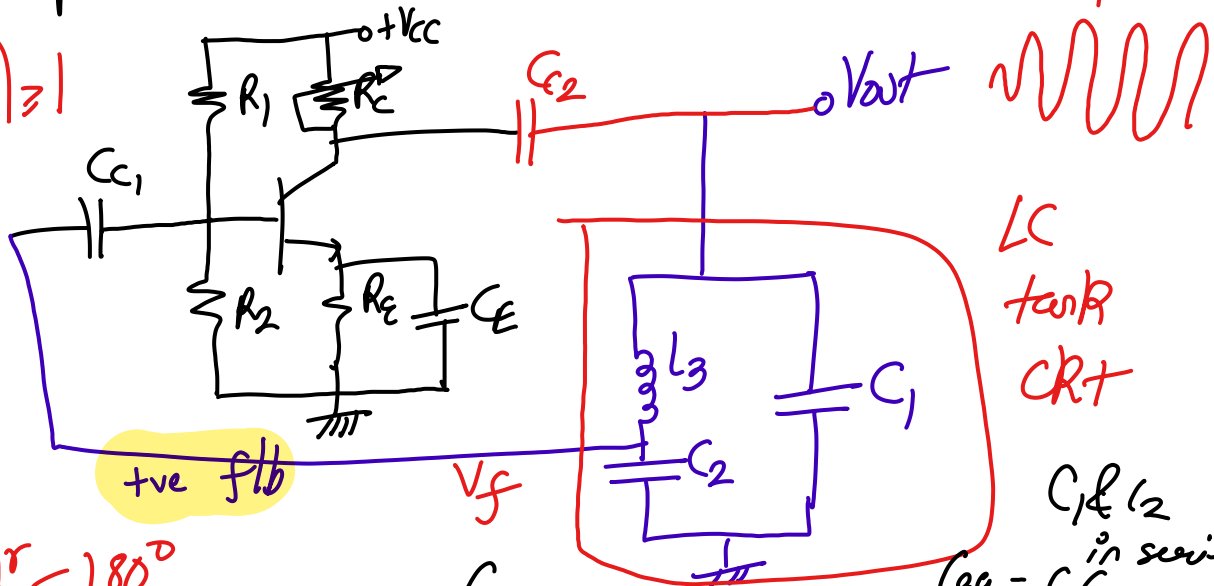

Amplifier -180°

LC tank -180°

360° or 0°

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_3 C_{eq}}}$$

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

(C1 & C2 in series)

Compare RC & LC oscillators:- (low f & high f)

	RC	LC
① F/b n/w	R & C	L & C
② freq ⁿ	low (Audio)	high (RF)
③ phase shift	0°	180°
④	RC phase shift Wien bridge	Hartley Colpitt's

