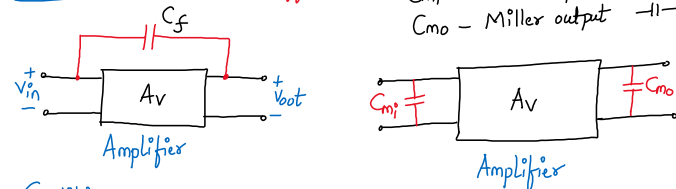


* Miller theorem (Miller effect): C_{m_i} - Miller input capacitance
 C_{m_o} - Miller output capacitance




Conditions:

① Inverting amplifier
 → Gain A_v is negative

$$\rightarrow C_{m_i} = C_f (1 - A_v)$$

$$\rightarrow C_{m_o} = C_f \left(1 - \frac{1}{A_v}\right)$$

I] Effect of C_f on the input:

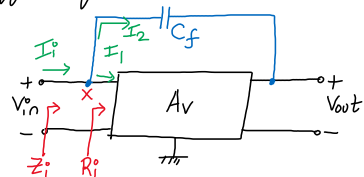

→ KCL at node X, $I_i = I_1 + I_2$

$$\text{i.e. } \frac{V_{in}}{Z_i} = \frac{V_{in}}{R_i} + \frac{V_{in} - V_{out}}{X_{C_f}} \quad \boxed{V_{out} = A_v V_{in}}$$

$$\text{i.e. } \frac{V_{in}}{Z_i} = \frac{V_{in}}{R_i} + \frac{V_{in}(1 - A_v)}{X_{C_f}}$$

Divide by V_{in} ,


$$\text{i.e. } \frac{1}{Z_i} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{X_{C_f}(1 - A_v)}$$

$$\text{i.e. } \frac{1}{Z_i} = \frac{1}{R_i} + \frac{1}{X_{C_{m_i}}} \dots (1)$$


$$\rightarrow X_{C_{m_i}} = \frac{X_{C_f}}{1 - A_v}$$

$$\text{i.e. } \frac{1}{2\pi f C_{m_i}} = \frac{1}{2\pi f C_f (1 - A_v)} \quad X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$
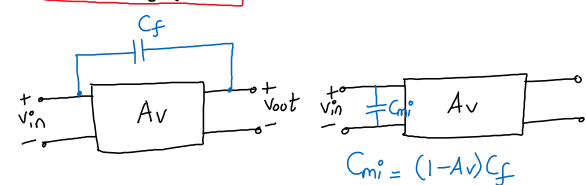
$$\rightarrow \boxed{C_{m_i} = C_f (1 - A_v)} \dots (2)$$



II] Effect of C_f on output side:

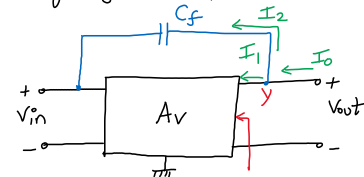

→ KCL at node Y, $I_o = I_1 + I_2$

$$\text{i.e. } I_o = \frac{V_{out}}{R_o} + \frac{V_{out} - V_{in}}{X_{C_f}}$$

R_o is usually large $\rightarrow \frac{V_{out}}{R_o} \approx 0$

$$\text{i.e. } I_o \approx \frac{V_{out} - V_{in}}{X_{C_f}} \quad A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\text{i.e. } I_o \approx \frac{V_{out} - \frac{V_{out}}{A_v}}{X_{C_f}}$$

$$\text{i.e. } I_o \approx \frac{\left(1 - \frac{1}{A_v}\right) V_{out}}{X_{C_f}}$$

$$\text{i.e. } \frac{I_o}{V_{out}} \approx \frac{\left(1 - \frac{1}{A_v}\right)}{X_{C_f}}$$


$$\text{i.e. } \frac{V_{out}}{I_o} \approx \frac{X_{C_f}}{\left(1 - \frac{1}{A_v}\right)} \approx \frac{1}{\frac{2\pi f \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) C_f}{1}} \approx \frac{1}{2\pi f C_{m_o}}$$

$$X_{C_f} \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) = X_{C_{m_o}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2\pi f \left(1 - \frac{1}{A_v}\right) C_f} = \frac{1}{2\pi f C_{m_o}}$$

$$\rightarrow \boxed{C_{m_o} = C_f \left(1 - \frac{1}{A_v}\right)} \dots (3)$$

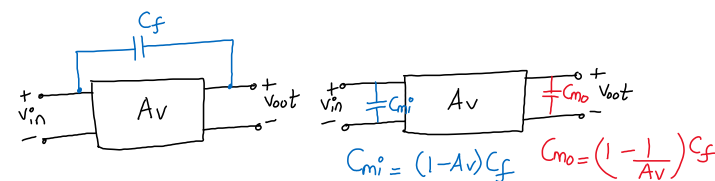If $A_v \gg 1 \rightarrow \boxed{C_{m_o} \approx C_f}$



→ Inverting amplifier (CE amplifier, CS amplifier)

$$A_v \gg 1 ; C_{m_i} \gg C_f$$

$$C_{m_o} \approx C_f$$

Miller effect: Increase in the capacitance at the input is called "Miller effect"