


Numerical: Find A_v , Z_{in} & Z_{out} for ckt shown:

$$R_n = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$\lambda = 0; V_{TN} = 1 \text{ V}$$

Common Gate amplifier

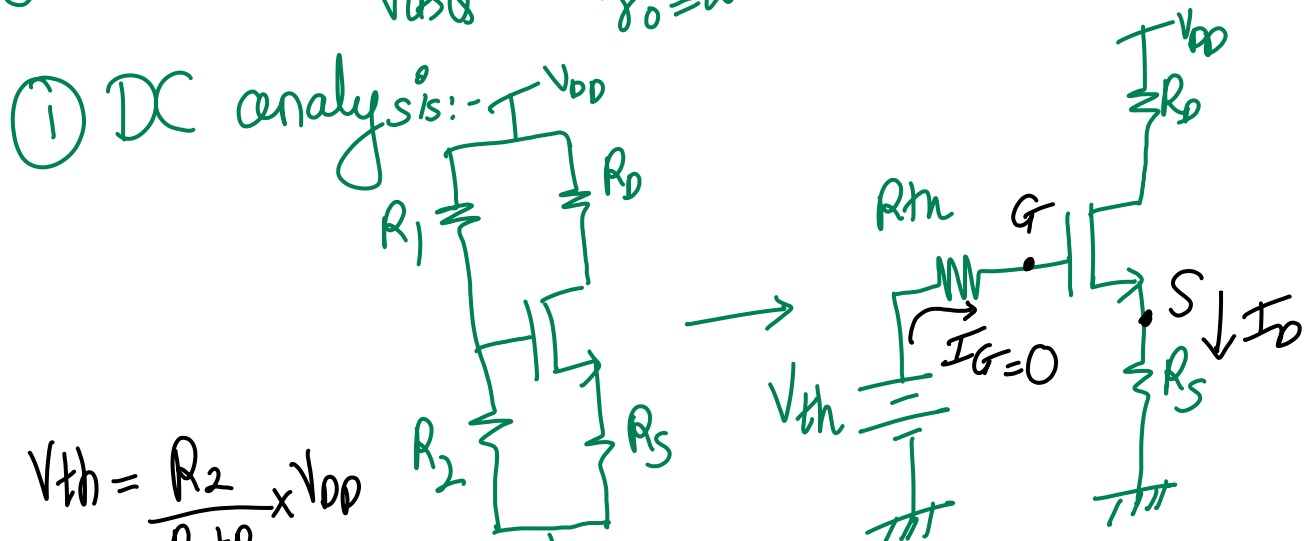Solution: ① I_{DQ} V_{GSQ} ② g_m $r_o = \infty$ ③ A_v , Z_{in} & Z_{out}



$$V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{DD}$$

$$V_{th} = \frac{75 \text{ K}}{150 \text{ K} + 75 \text{ K}} \times 10; \quad V_{th} = 3.33 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{GS} = V_{th} - I_D R_S$$

$$V_{GS} = 3.33 - I_D (180) \quad \text{--- (1)}$$

Assuming given device is operating in saturation region,

$$I_{DQ} = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2 = 1 \times 10^{-3} (V_{GS} - 1)^2 \quad \text{--- (2)}$$

Put eqn (2) in (1), $V_{GS} = 3.33 - 0.18 (V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1)$

$$V_{GS} = 3.33 - 0.18 V_{GS}^2 + 0.36 V_{GS} - 0.18$$

$$\rightarrow 0.18 V_{GS}^2 + 0.64 V_{GS} - 3.153 = 0$$

$$V_{GS} = 2.77V \quad (V_{GS} > V_{TN})$$

$$V_{GS} = -6.32V \quad \text{Reject}$$

$$I_{DQ} = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2 = 1 \times 10^{-3} (2.77 - 1)^2$$

$$I_{DQ} = 3.13 \text{ mA}$$

$$b) \quad g_m = 2K_n (V_{GS} - V_{TN}) = 2 \times 10^{-3} (2.77 - 1)$$

$$g_m = 3.54 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow r_o = \infty \Omega$$

c) Small-sig equivalent ckt

$$R_D \parallel R_L = 2k \parallel 4k = 1.333k$$

$$A_v = g_m (R_D \parallel R_L) = 3.54 \times 10^{-3} \times 1.333k = 4.72$$


$$Z_{in} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 180 \parallel \left(\frac{1}{3.54 \times 10^{-3}} \right) = 180 \parallel 282.48$$

$$Z_{in} = 109.94$$

$$Z_{out} = R_D \parallel R_L = 1.333k \Omega$$

— x — x — (Module 2)

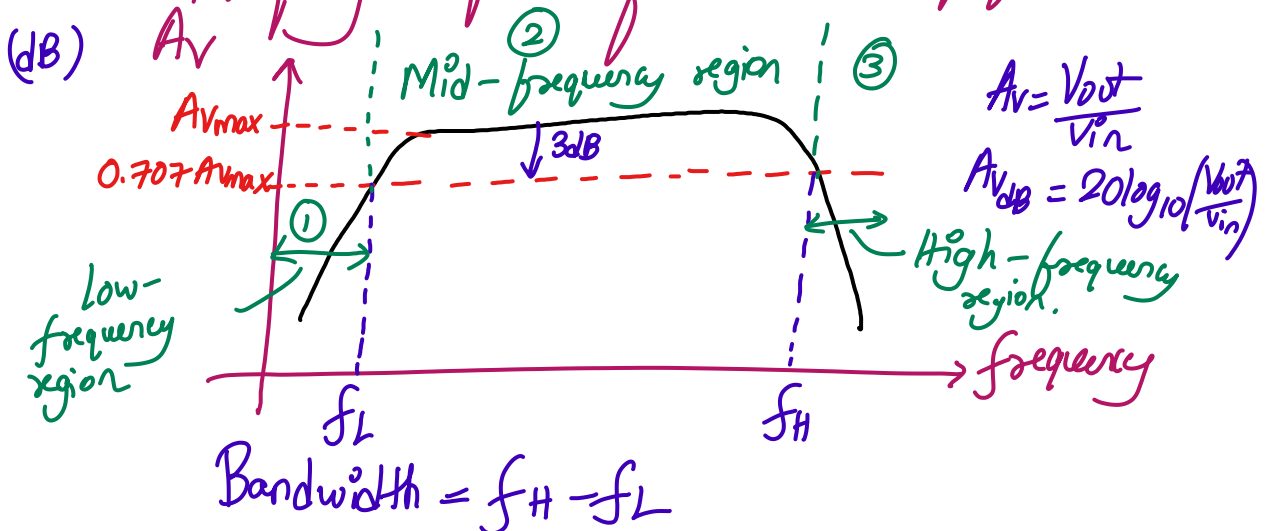Module 3: Frequency response of MOSFET amplifier



93, 95, 24, 25, 82, 45, 17, 22
97, 85, 78, 80, 44, 75, 4, 64,
50, 48, 41, 40, 2, 46, 42

