
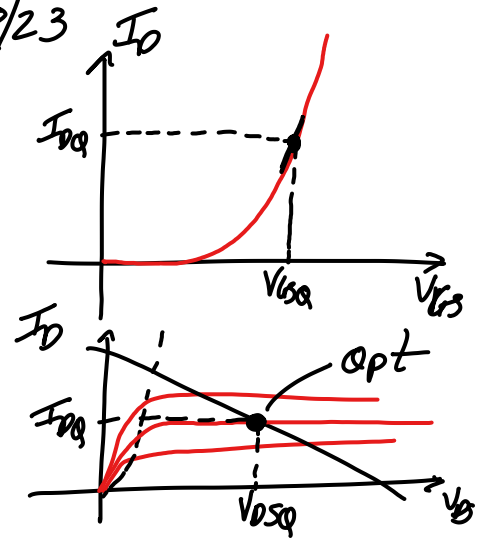


MOSFET DC Analysis:

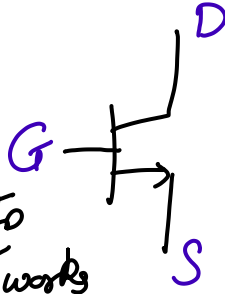→ Biasing → Setting up V_{GS} & I_D such that MOSFET works in saturation region




Depletion-MOSFET Biasing:

V_{GS} : -ve or +ve or 0 $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

- ① Zero-bias ($V_{GS} = 0$)
- ② Self-bias ($V_{GS} = -ve$)
- ③ Voltage-divider bias ($V_{GS} = +ve$)

A] Zero-bias circuit (NMOS-D type):

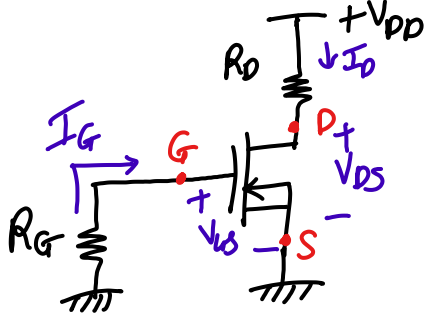

KVL to G-S loop,

$$-I_D R_G - V_{GS} = 0$$


$$0 - V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = 0$$

($I_G = 0$ for MOSFET) due to presence of oxide layer

$$\rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = I_{DSS} (1 - 0)^2$$

$$\rightarrow I_D = I_{DSS}$$

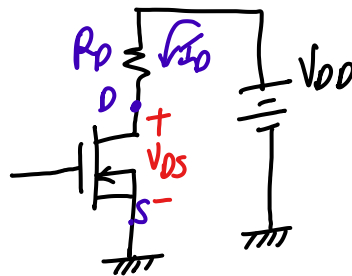

KVL to DS loop,

$$V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$


$$V_{GS} = V_D - V_S = V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

To find Q-pt graphically,


load line: $V_{GS} = 0$

Opt: (V_{GSa}, I_{Dss})

Opt: $(0, I_{Dss})$

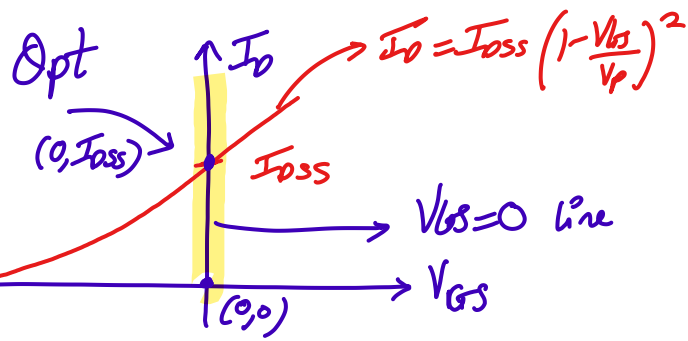

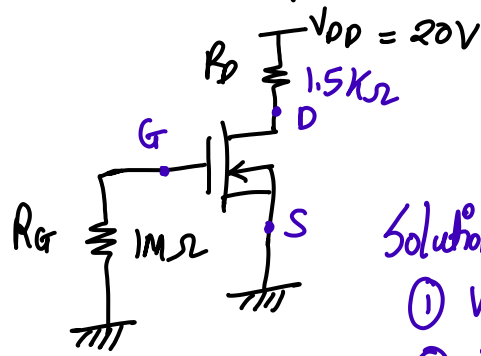Numerical 1: Find the Qpt & V_{DS} for ckt shown below



$$I_{DSS} = 10\text{mA}$$
$$V_p = -4\text{V}$$

Solution:

$$\textcircled{1} V_G = 0, V_S = 0$$

$$\textcircled{2} V_{GS} = 0$$

$$\textcircled{3} I_{DQ} = I_{DSS} = 10\text{mA}$$

$$\textcircled{4} Q_{pt} \equiv (V_{DSQ}, I_{DQ}) \equiv (0, 10\text{mA})$$

$$\textcircled{5} V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 20 - 10\text{mA} \times 1.5\text{K} = 5\text{V}$$

—x—

